
 


8.1

 

=> 입력 펄스의 상승 에지에서 트리거 되며, 업 카운팅이 아닌 다운 카운팅을 하게 된다.

8.2



CLK	1	2	3	4	5	6
Q_0	0	1	0	1	0	1
Q_1	0	0	1	1	0	0
값	0	1	2	3	0	1


원래 회로

CLK	1	2	3	4	5	6
Q_0	0	1	0	1	0	1
Q_1	0	1	1	0	0	1
값	0	3	2	1	0	3

변경된 회로

=> 회로는 다운 카운터로 변경된다.

8.3

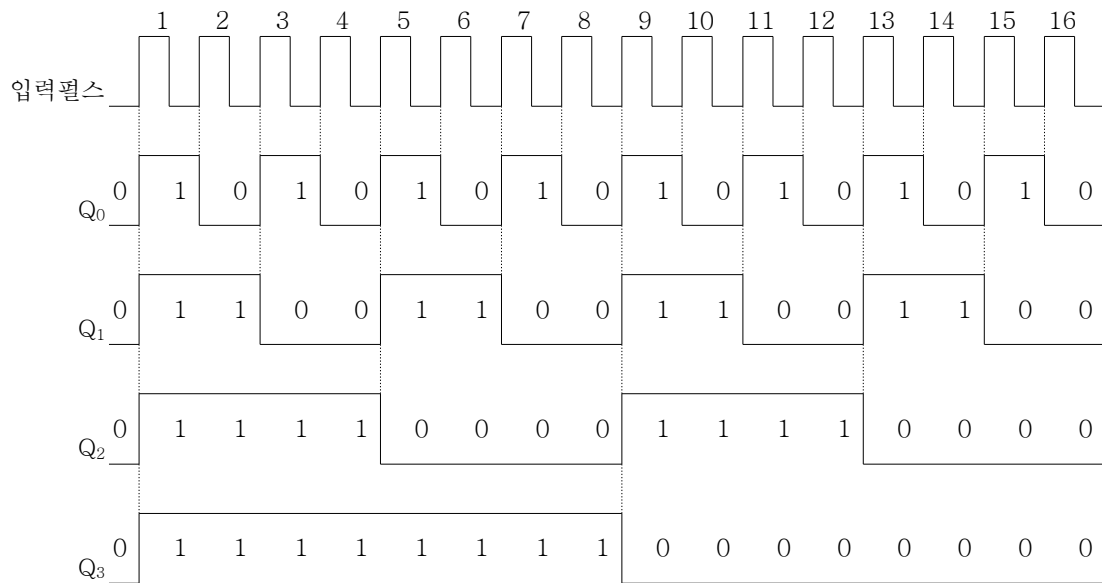

8.4 5개의 플립-플롭들에 의한 전체 전파지연시간은 $5 \times 10\text{ns} = 50\text{ns}$ 가 된다. 그리고 다음 입력 펄스에 의한 상태 변화는 10ns 후에 발생하므로, 출력값을 확인할 여유 시간으로 20ns를 허용하려면 $20\text{ns} - 10\text{ns} = 10\text{ns}$ 가 더 필요하게 된다. 결과적으로, 입력 신호에 허용되는 최단 주기는 $50\text{ns} + 10\text{ns} = 60\text{ns}$ 가 된다.

8.5 (1) 8-비트 리플 카운터: $8 \times 15\text{ns} = 120\text{ns}$

(2) 8-비트 동기식 카운터: 15ns


8.6

- 1010 경우 : 1010 → 1011 → 0100 → 0101 이므로, 2번만에 정상적인 상태 시퀀스로 진입
- 1011 경우 : 1011 → 0100 → 0101 이므로, 1번만에 정상적인 상태 시퀀스로 진입
- 1100 경우 : 1100 → 1101 → 0110 → 0111 이므로, 2번만에 정상적인 상태 시퀀스로 진입
- 1101 경우 : 1101 → 0110 → 0111 이므로, 1번만에 정상적인 상태 시퀀스로 진입
- 1110 경우 : 1110 → 1111 → 0000 → 0001 이므로, 2번만에 정상적인 상태 시퀀스로 진입
- 1111 경우 : 1111 → 0000 → 0001 이므로, 1번만에 정상적인 상태 시퀀스로 진입


8.7

0001 1001 1001 → 0010 0000 0000 이 되므로, 모두 6개의 플립-플롭들의 상태들이 변화된다.


8.8

 

8.9

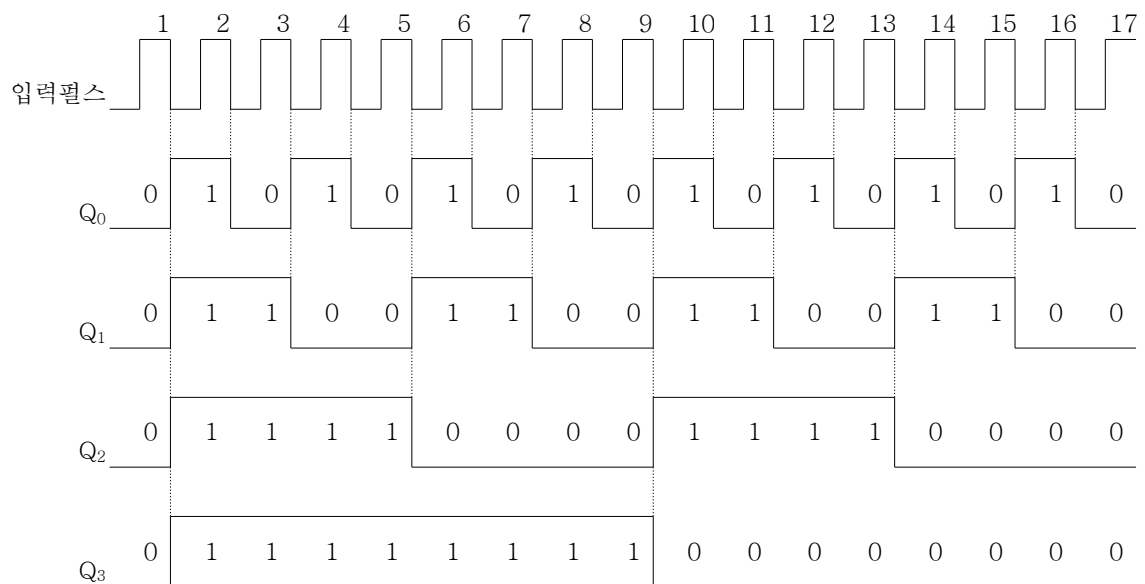

8.10

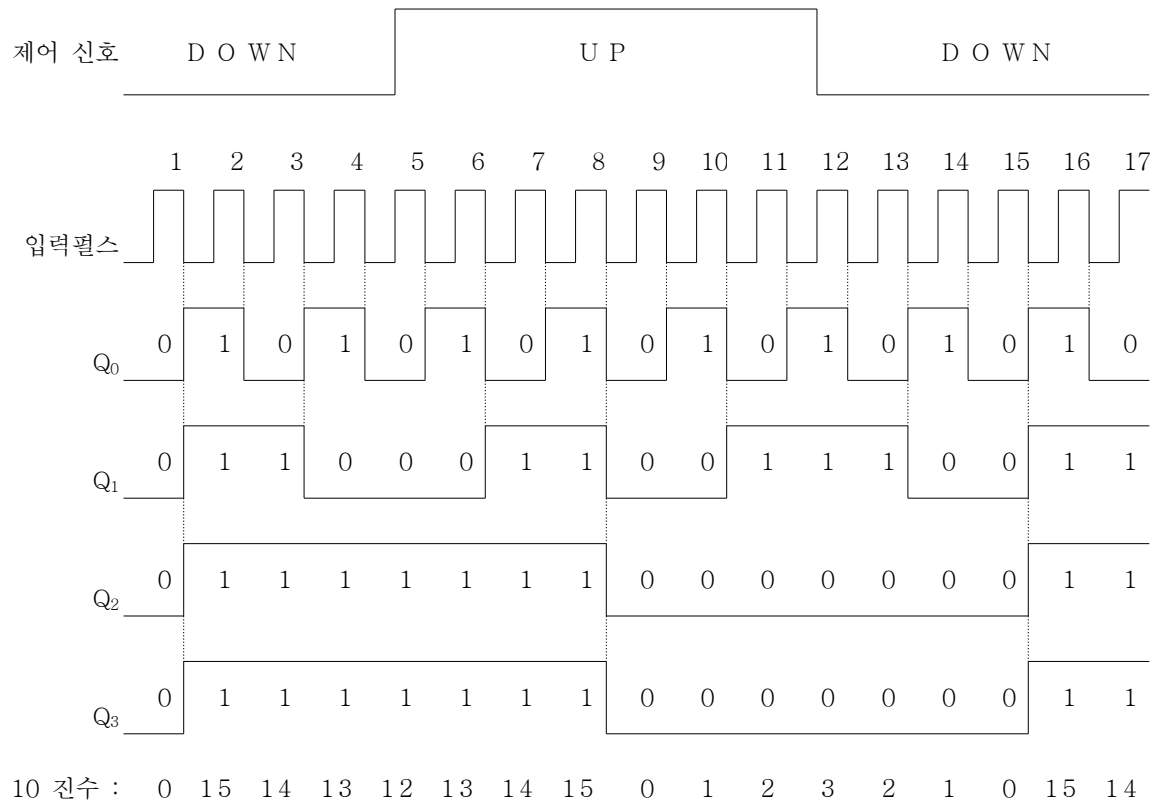

8.11

현재 상태			다음 상태			플립-플롭 입력들		
A	B	C	A	B	C	T_A	T_B	T_C
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	X	X	X


$$T_A = A + BC$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	X	X	X

$$T_B = C$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	X	X	X

$$T_C = A'$$

 

8.12

현재 상태			다음 상태			플립-플롭 입력들					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	X	X	X	X

$$J_A = BC$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	1	X	X	X

$$K_A = 1$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	X	X
1	0	X	X	X

$$J_B = C$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	X	X


$$K_B = C$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	0	X	X	X

$$J_C = A'$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	X	X	X

$$K_C = 1$$

 

- JK 플립-플롭으로 구성하는 경우에, 회로 구성에 필요한 게이트 수가 하나 줄었다.

8.13

현재 상태			다음 상태			플립-플롭 입력들					
A	B	C	A	B	C	T_A	T_B	T_C			
0	0	0	0	1	0	0	1	0			
0	1	0	1	0	0	1	1	0			
1	0	0	1	0	1	0	0	1			
1	0	1	1	1	1	0	1	0			
1	1	1	0	0	0	1	1	1			

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	X	X	1
1	0	0	1	X

$$T_A = B$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	0	1	1	X

$$T_B = A' + C$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	0	1	X

$$J_C = AC' + BC$$

- JK 플립-플롭을 이용한 회로보다 더 복잡해진다.

8.14

현재 상태			다음 상태			플립-플롭 입력들			
A	B	C	A	B	C	T_A	T_B	T_C	
0	0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	1	1	0	1	0	0	
1	1	0	1	1	1	0	0	1	
1	1	1	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	1	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	0	0	1	0	0	

A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	0


$$T_A = AB'C' + A'BC' = C'(A \oplus B)$$

A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	1	0

$$T_B = A'B'C + ABC = (A \oplus B)'C$$

A \ BC				
	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

$$T_C = (A \oplus B \oplus C)'$$

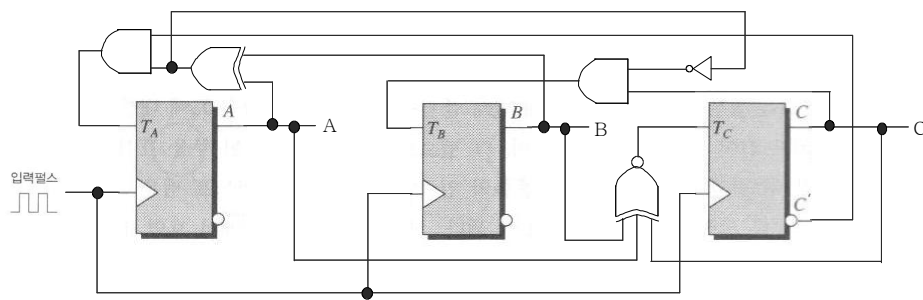

- 회로의 복잡도가 더 낮아진다.

8.15

현재 상태			다음 상태			플립-플롭 입력들					
A	B	C	A	B	C	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	0	1	1	X	1	X	0	X	0

$$J_A = 1$$


$$K_A = BC$$

$$J_B = C$$

$$K_B = A'$$

$$J_C = 1$$

$$K_C = A' + B'$$

 

8.16

현재 상태				다음 상태				플립-플롭 입력들			
A	B	C	D	A	B	C	D	T _A	T _B	T _C	T _D
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

A	BC			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$T_A = AD + BCD$$

A	BC			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$T_B = CD$$

A	BC			
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$T_C = A'D$$

A	BC			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$T_D = 1$$

- 8.3.4절의 입력 함수들과 일치한다.

8.17

현재 상태				다음 상태				플립-플롭 입력들			
A	B	C	D	A	B	C	D	D _A	D _B	D _C	D _D
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

$$T_A = AD' + BCD$$


$$T_C = CD' + A'C'D$$

$$T_B = BC' + BD' + B'CD$$


$$T_D = D'$$

- JK 플립-플롭을 사용하여 회로를 구성하는 것이 가장 효율적이다.

8.18

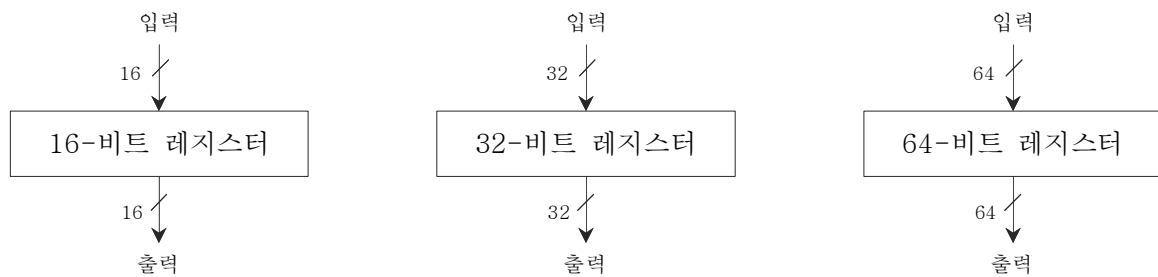

8.19

 

8.20

(1) 우측 시프트 - 입력 순서: 0, 1, 0, 1

데이터 CLK 주기	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀
초기 상태	0	0	0	0
t ₁	0	0	0	0
t ₂	1	0	0	0
t ₃	0	1	0	0
t ₄	1	0	1	0

(2) 좌측 시프트 - 입력 순서: 1, 0, 1, 0

데이터 CLK 주기	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀
초기 상태	0	0	0	0
t ₁	0	0	0	1
t ₂	0	0	1	0
t ₃	0	1	0	1
t ₄	1	0	1	0

8.21

(1) 우측 시프트: 10110101 → 01011010

(2) 좌측 시프트: 10110101 → 01101010

8.22

(1) 우측 시프트: 10110101 → 01011010 → 00101101

(2) 좌측 시프트: 10110101 → 01101010 → 11010100

8.23

	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁
초기 상태	0	1	0	1	1	1	1	1
t ₁	1	0	1	0	1	1	1	1
t ₂	0	1	0	1	0	1	1	1
t ₃	1	0	1	0	1	0	1	1
t ₄	0	1	0	1	0	1	0	1

8.24 B 레지스터의 최상위 비트는 A 레지스터와 B 레지스터의 최하위 비트에 인가되어 두 레지스터가 모두 좌측 시프트 동작을 한다.

	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁
초기 상태	0	0	0	0	1	0	1	0
t ₁	0	0	0	1	0	1	0	1
t ₂	0	0	1	0	1	0	1	0
t ₃	0	1	0	1	0	1	0	1
t ₄	1	0	1	0	1	0	1	0